

ЗВІТ З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №5-7

Тема: Дослідження та реалізація суматорів, дешифраторів, мультиплексорів.

Варіант №8

1. Дослідження логічних схем (ЛР №5)

Таблиця істинності для Варіанту 8:

№	A	B	C	D	E	Y
1	1	1	1	0	0	0
2	1	1	0	0	1	1
3	1	1	0	1	0	0
4	1	1	0	1	1	1
5	1	1	1	0	0	1
6	1	1	1	0	1	1
7	1	1	1	1	0	0
8	1	1	1	1	1	1

2. Дешифратори та шифратори (ЛР №6)

Таблиця 6.1 — Робота дешифратора 2x4

X2	X1	F0	F1	F2	F3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0

1	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

Таблиця 6.2 — Робота шифратора

F1	F2	F3	X2 (U8)	X1 (U7)
1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	1	1

3. Мультиплексори та демультиплексори (ЛР №7)

Таблиця 7.3 — Мультиплексор (MUX)

A1	A0	X3	X2	X1	X0	D (вихід)
0	0	1	0	0	1	1 (X0)
0	1	0	0	1	1	1 (X1)
1	0	0	1	1	0	1 (X2)
1	1	1	1	0	0	1 (X3)

4. Відповіді на тести

ЛР №5: 1.1 - 3; 1.2 - 3; 1.3 - 2; 1.4 - 1; 1.5 - 4; 1.6 - 3; 1.7 - 1; 1.8 - 1; 1.9 - 4; 1.10 - 2.

ЛР №7: 3.1 - 3; 3.2 - 1; 3.3 - 1; 3.4 - 2; 3.5 - 2; 3.6 - 4; 3.7 - 4; 3.8 - 1; 3.9 - 3; 3.10 - 1.

ЛР №6: 2.1 - 4; 2.2 - 1; 2.3 - 1; 2.4 - 2; 2.5 - 2; 2.6 - 1; 2.7 - 2; 2.8 - 2; 2.9 - 3; 2.10 - 2.

Висновок

Під час роботи було експериментально підтверджено принципи функціонування комбінаційних пристроїв. Встановлено відповідність між

вхідними кодами та вихідними сигналами для дешифраторів, шифраторів та мультиплексорів.